

# Senzory a Měření - měření lineárního posuvu (LVDT, počáky)

Vypracoval **Vojtěch Michal** 27. dubna 2021, "měření" provedeno dle videa ze dne 3.4. 2020.

Záznam z měření na Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=cxkr9lbeMYo> <https://www.youtube.com/watch?v=ZnYnlo-lw2Q> [https://www.youtube.com/watch?v=wqjn\\_TITdBo](https://www.youtube.com/watch?v=wqjn_TITdBo) [https://www.youtube.com/watch?v=gpLL9mnC\\_N0](https://www.youtube.com/watch?v=gpLL9mnC_N0)

Návod k úloze na Moodle: [https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/297268/mod\\_folder/content/0/07\\_linearni\\_posuv\\_2021\\_v3.pdf](https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/297268/mod_folder/content/0/07_linearni_posuv_2021_v3.pdf)

## Domácí příprava

- Čemu se rovná výstupní odpor potenciometrického snímače polohy? (odporového děliče napětí, vzorec odvoďte, načrtněte graf) **Odpověď:** Základní pozorování: pro  $x = 0$  nebo  $x = 1$  (mezní polohy potenciometru) je vnitřní odpor tvořen pouze ochranným rezistorem. Pro  $x = 0.5$  máme paralelně dvě větve s  $\frac{R}{2}$  a k nim  $\text{seriově}$  ochranný odpor, což je dohromady odpor  $\frac{R}{4} + R_0 = 1250\Omega + 560\Omega \approx 1800\Omega$ . Očekávám tedy parabolickou závislost  $R_{in}$  na poloze  $x$  (dále odvození viz obrázek).

*Potenciometr celý má odpor  $R_{03} = 5k$ . Ochranný odpor  $R_0 = 560\Omega$*

*napájecí zdroj:  $U_2$*

*výstupní napětí při nerušených A, B:*

$$U_0(x) = U_2 \cdot \frac{xR}{xR + (1-x)R} = U_2 \cdot \frac{xR}{R} = x U_2$$

*vnitřní odpor:*

$$R_{in}(x) = R_0 + xR \parallel (1-x)R = R_0 + \frac{xR R(1-x)}{xR + (1-x)R} = R_0 + \frac{R^2 x(1-x)}{R} = R_0 + R x(1-x)$$

*Při nabití:*

$$U_{AB}(x) = U_0(x) \cdot \frac{R_{load}}{R_{load} + R_{in}(x)}$$

% Vykreslení grafů napětí a odporů na počátku

```

R0 = 560; R = 5e3; Uz = 1; %Uvažujeme Uz = 1V; stejně chceme jen tvar charakteristiky
x = 0:0.05:1; %vektor možných relativních poloh počátku
Rin = x .* (1-x) * R + R0; %Vnitřní odpor Theveninovy náhrady potenciometru
U0 = x * Uz; %zdroj napětí v Théveninově náhradě

```

```


%Náčrt grafu vnitřního odporu

```

```

plot(x * 100, Rin);
xlabel('Relativní poloha potenciometru x [%]');
ylabel('R_{in} potenciometru [\Omega]');
title('Závislost vnitřního odporu potenciometru na poloze');

```

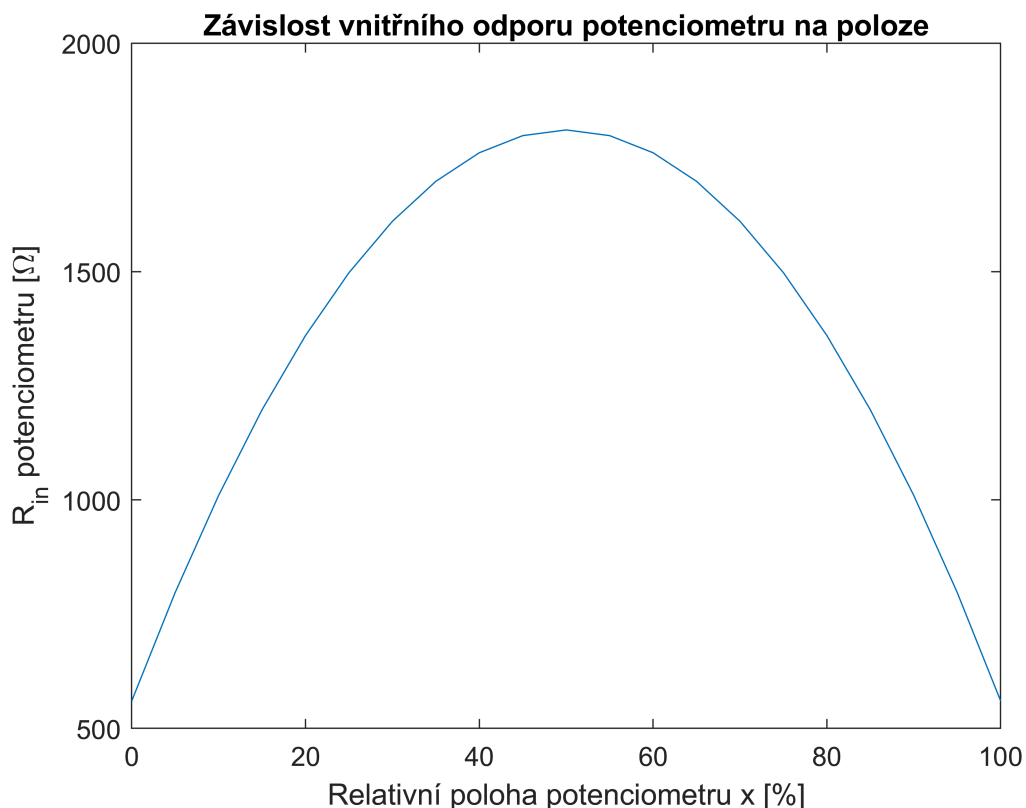

```

%Výstupní napětí se zátěží:

```

```

U_AB_inf = U0 * 10e6 ./ (10e6 + Rin); %použití napěťového sledovače za počátkem
U_AB_99 = U0 * 99e3 ./ (99e3 + Rin);
U_AB_9 = U0 * 9e3 ./ (9e3 + Rin);


```

```

plot(x * 100, U_AB_inf);
hold on;
plot(x * 100, U_AB_99);
plot(x * 100, U_AB_9);
legend('R_{load} = inf', 'R_{load} = 99k', 'R_{load} = 9k', 'Location', 'northwest');
xlabel('Relativní poloha potenciometru x [%]');
ylabel('Výstupní napětí U_{AB} [% U_z]');
title('Teoretická závislost výstupního napětí potenciometru na poloze a zátěži');

```
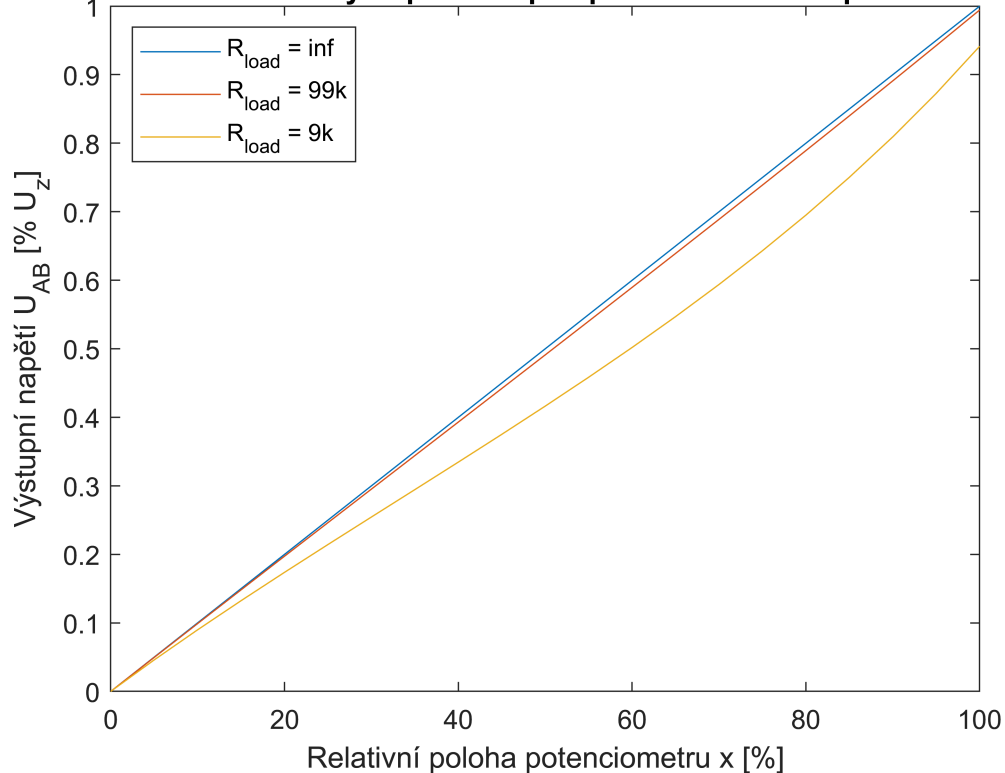
### Teoretická závislost výstupního napětí potenciometru na poloze a zátěži



%Grafy potvrzují očekávání: s rostoucí zátěží svorek AB klesá linearita %charakteristiky.

- Jak je určen u inkrementálního senzoru směr pohybu? **Odpověď:** U inkrementálních senzorů je standardním výstupem kvadrurní signál - dva o  $90^\circ$  posunuté obdélníky na kanálech A, B. Nemá smysl hovořit o frekvenci, délka pulzů závisí na rychlosti pohybu. Směr otáčení jezdce je dán pořadím hran (například jen vzestupných, ale typicky citlivost na obě hrany) na kanálech A, B. Pakliže je signál A fázově před B, otáčí se senzor na opačnou stranu, než kdyby přišla hrana na B před hranou na A. Jednodušší než koukat na pořadí hran (třeba čítačem) je úplně přímočaře kontrolovat logickou úroveň obou signálů. Př: Detektor hran na kanálu A vyvolal interrupt kvůli náběžné hraně. Pakliže je B nahoře, potom jeho hrana již nastala dříve a je B před A. Pakliže je B dole, poté se B opoždí za A.
- Proč nestačí výstupní napětí UO (anti-sériově zapojených sekundárů) u LVDT senzoru měřit střídavým voltmetrem a jaký přístroj lze použít? **Odpověď:** Výstupní napětí je rozdíl napětí na obou sekundárech. Ty jsou jistě na stejné frekvenci a ve fázi, takže rozdíl je zase sinusovka o stejné frekvenci, ovšem její fáze je závislá na tom, na kterém sekundáru je vyšší amplituda. Při průchodu střední polohou senzoru (výstupní napětí prochází nulou) se fáze skokově otáčí. Pro určení absolutní velikosti výchylky je potřeba určit amplitudu (či RMS) výstupního napětí, pro určení směru výchylky je potřeba detekovat fázi výstupu. Poslouží například synchronní detektor řízený z budícího napětí. Lze i jednodušeji, protože fázový posun není libovolný - vlny jsou vždy ve fázi a nebo v protifázi.
- Co to je ratiometrická metoda a jaké jsou její výhody? **Odpověď:** Způsob zpracování signálu ze senzoru (nejen LVDT), kdy se obecně nějak normuje hodnota čtená ze senzoru. V případě LVDT se jedná o

výpočet  $\frac{U_A - U_B}{U_A + U_B}$ , kde  $U_A$ ,  $U_B$  jsou napětí na sekundárech A, B. Díky normování je do značné míry eliminováno kolísání budicího napětí a není potřeba detekovat posun vůči primáru. Výpočet je realizován analogově/digitálně bezprostředně za senzorem samotným.

## Poznámky

Magnetický senzor - možná lineární i kruhová realizace. Na jedné straně (třeba na sledovaném objektu) je pásek s magnetickými doménami střídající se polarity nanesenými s mezerou např 2 mm (magnetické pravítko). Na druhé straně (třeba pevně na plošáku) je senzor snímající pole magnetické pole. Interpolací umí rozlišit 10 až 12 bitů polohy na každé "periodě" magnetického pravítka. To je rozlišení třeba 0.5  $\mu\text{m}$ , které vysílá jako PWM. Vedle toho má senzor standardní kvadrurní výstup, kterým se rozlišuje větší pohyb mezi doménami. Senzor bezkontaktní, velice přesný, umožňuje jistou vůli v nastavení vzdálenosti senzoru a pravítka a posunu v kolmém směru. Měří se čistě posun ve směru rovnoběžném s pravítkem.

Inkrementální senzory jsou inherentně relativní - v případě kvadrurního výstupu se dozvíme, že dochází k posunu o n segmentů doleva/doprava, ale nemáme ponětí, v jaké poloze se senzor spustil. Na pravítka (magnetická i pro optoelektronický snímač polohy) se proto běžně vynášejí ještě *referenční značky*, které umožní přesně lokalizovat alespoň jednu absolutní hodnotu. Tím se z inkrementálního senzoru dá dostat absolutní informace.

Odporový senzor polohy (potenciometr) je sice robustní a levný, ale je kontaktní, takže trpí na stárnutí materiálu (poškození jezdce, reznutí povrchu odporové dráhy, odskoky) a na nerovnoměrné jevy v odporové dráze, třeba nerovnoměrné zahřívání. Především-li se zatížení, je linearita velmi dobrá.

Optoelektronický senzor je bezkontaktní, obecně délka pravítka neomezená. Citlivý na vzájemnou polohu pravítka, stínítka a "vysílače" - při vzájemném posunutí v kolmém směru může světlo ze senzoru přestat procházet na stínítko.

LVDT je bezkontaktní (měřený objekt je připojen na jádro a to je v mezeře mezi vinutími), je velmi robustní, ale směrem ke krajům prudce roste nelinearita. Těžko si představit velmi dlouhé LVDT, proto měření spíše menších posunů. Pohybem jádra v rámci senzoru se nemění frekvence žádného ze signálů. Na výstupu se mění pouze amplitudy a případně fáze. Pohybem od středu do strany se mění vzájemná indukčnost primáru a každého ze sekundárů, roste proto amplituda napětí na tom sekundáru, ke kterému se jádro posouvá blíže.

## Úkoly měření

### A. Odporový senzor polohy (potenciometr)

Měření potenciometrem (Novotechnik TR100), za referenční senzor považujeme optoelektronický snímač SL101LB, kterým jsou odměřeny polohy jezdce na odporové dráze (sloupec jedna následující tabulky). Potenciometr je napájen ze zdroje 5V Sloupce 2 až 4 jsou multimetrem měřená napětí na svorkách AB v závislosti na zátěži. Vstupní odpor multimetru předpokládáme nekonečný.

```
table = readtable('data_odporove.csv')
```

table = 11x4 table

	mm	oo	load99k	load9k
1	0	4.8292	4.7900	4.4352

	mm	oo	load99k	load9k
2	10	4.3373	4.2839	3.8192
3	20	3.8467	3.7865	3.2801
4	30	3.3567	3.2964	2.7995
5	40	2.8676	2.8127	2.3662
6	50	2.3769	2.3310	1.9576
7	60	1.8863	1.8511	1.5633
8	70	1.3954	1.3720	1.1772
9	80	0.9036	0.8907	0.7816
10	90	0.4123	0.4081	0.3706
11	98	0.0203	0.0202	0.0190


```

data = table2array(table);
distance = data(:,1);
load_inf = data(:,2);
load_99k = data(:,3);
load_9k = data(:,4);

%průběhy napětí
figure
hold on
plot(distance, load_inf);
plot(distance, load_99k);
plot(distance, load_9k);
legend('R_{load} = inf', 'R_{load} = 99k', 'R_{load} = 9k', 'Location', 'northeast');
xlabel('Poloha potenciometru 100 - x [mm]');
ylabel('Výstupní napětí U_{AB} [V]');
title('Změřená závislost výstupního napětí potenciometru na poloze a zátěži');


```
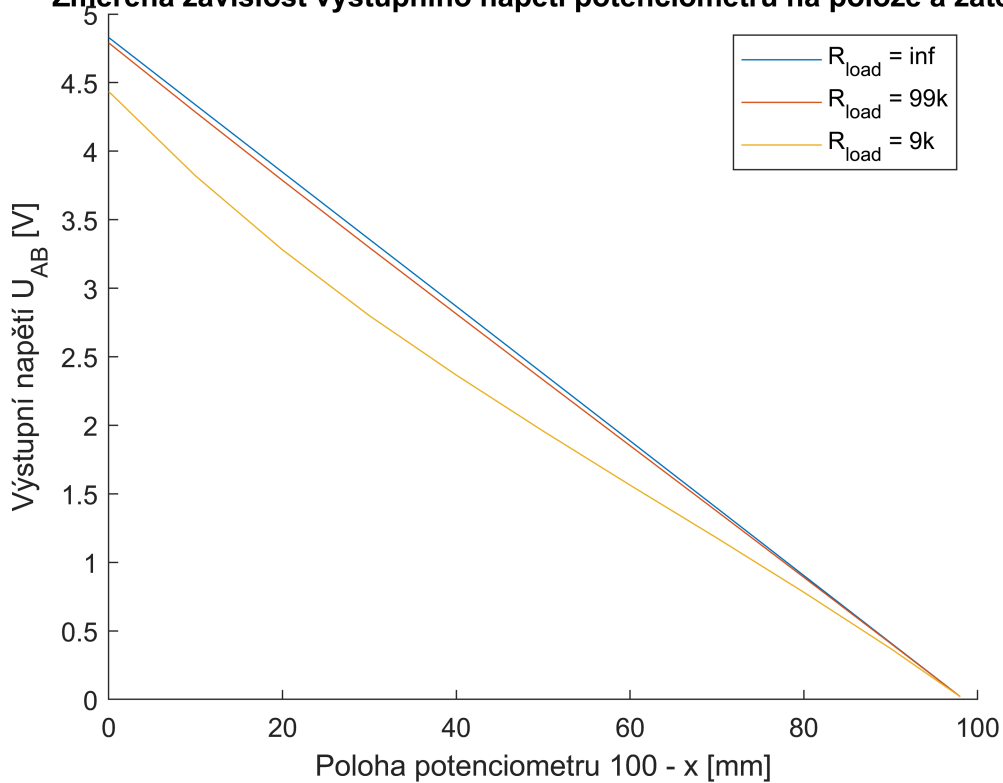
### Změřená závislost výstupního napětí potenciometru na poloze a zátěži



```
%vykreslení odchylek od linearity
fit_inf = fit(distance, load_inf, 'poly1');
fit_99k = fit(distance, load_99k, 'poly1');
fit_9k = fit(distance, load_9k, 'poly1');

figure
hold on
rozsah = 5; %napájení z pěti voltů
plot(distance, (load_inf - fit_inf(distance))/rozsah * 100);
plot(distance, (load_99k - fit_99k(distance))/rozsah * 100);
plot(distance, (load_9k - fit_9k(distance))/rozsah * 100);
legend('R_{load} = 99k', 'R_{load} = 9k', 'Location', 'northeast');
xlabel('Poloha potenciometru 100 - x [mm]');
ylabel('Procenta rozsahu [%]');
title('Absolutní odchylky od linearity');
```

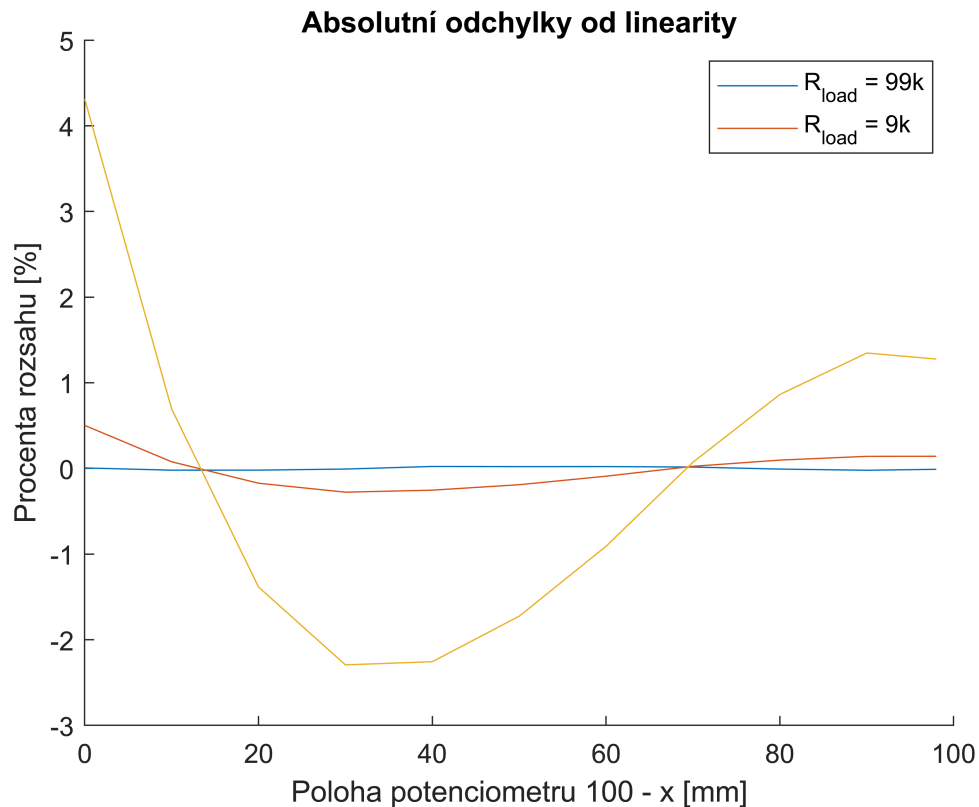

Závěr je očekavatelný: zátěž nekonečným odporem je teoretické optimum, s rostoucí zátěží roste chyba nelinearity. Pozor: chyby nelinearity jsou vypočteny jako normovaný rozdíl měřených dat od přímky na ně fitnuté. Kdybychom vyšetřovali absolutní chybu např. pro zátěž 9k od ideální charakteristiky (více méně dosažena přímkou pro nekonečnou zátěž), byla by chyba radikálně větší!

## B. Charakteristika LVDT snímače

Měřena byla hodnota na výstupu obvodu AD598 - ten zpracovává napětí  $U_A$ ,  $U_B$ , ratiometrickou metodou vypočte výraz  $(A-B)/(A+B)$  a následně jej vyhladí dolní propustí. Takovýto výstup je přibližně stejnosměrný, obsahuje velikost i znaménko (o znaménku nemá smysl hovořit u střídavého signálu, kde RMS je triviálně vždy nezáporná). Pro další zpracování je tak potřeba zařízení se symetrickým napájením schopné zpracovat i záporné napětí. Na následujícím grafu je vykreslena charakteristika LVDT. Pro snazší čitelnost je měření polohy jádra (původně v mm na intervalu  $[0, 100]$ ) posunuto tak, aby se střed nalézal v nule.

```
dataGlobal = table2array(readtable('data_lvdt_global.csv'));
dataStred = table2array(readtable('data_lvdt_stred.csv'));

poloha = dataGlobal(:, 1);
napeti = dataGlobal(:, 2);

linearni_aproximace = fit(dataStred(:,1), dataStred(:,2), 'poly1');
% nalezneme polohu jádra, pro kterou je linearni_aproximace p1*x+p2 nulová
stred_LVDT = -linearni_aproximace.p2/linearni_aproximace.p1 %vychází 42 mm
```

```
stred_LVDT = 42.3320
```

figure


```

hold on
%Pro vykreslení normujeme polohu na ose x
plot(poloha - stred_LVDT, napeti);
plot(poloha - stred_LVDT, linearni_aproximace(poloha));

legend('Naměřená charakteristika', 'Linearizace pro malé odchylky od středu', 'location', 'souhvězdí');

xlabel('Výchylka jádra \Delta x [mm]');
ylabel('Usměrněné výstupní napětí [V]');
title('Charakteristika LVDT senzoru na celém rozsahu');

```

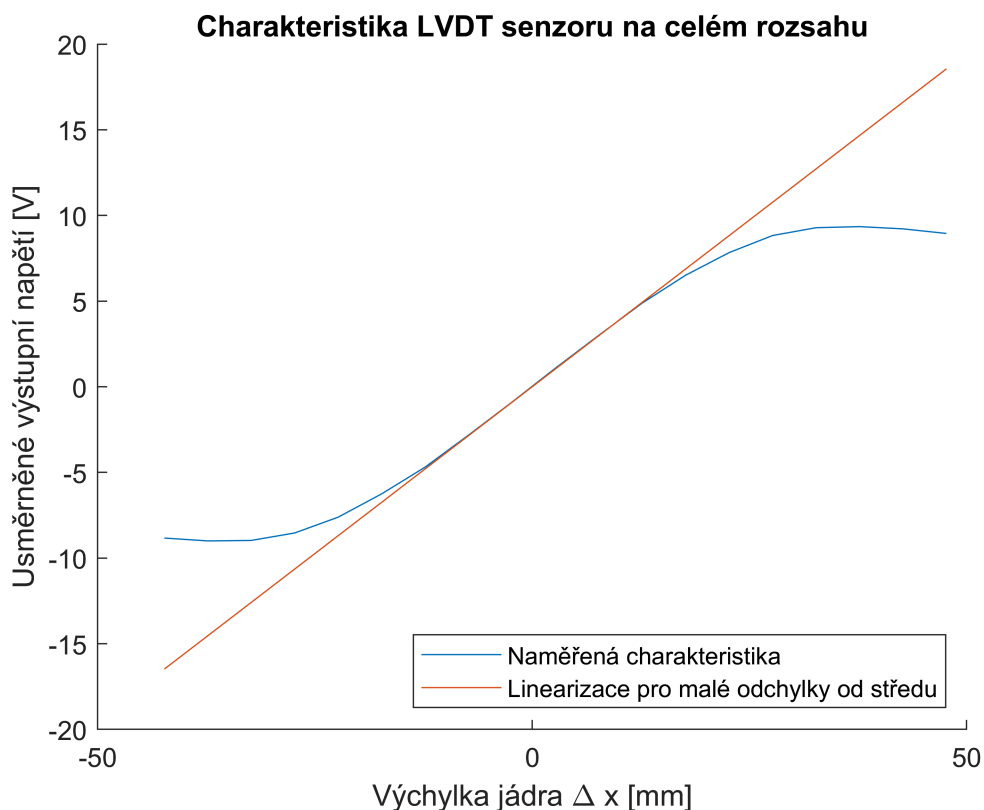

### C. Pro odporový senzor vyslovte závěr o vlivu vstupního odporu voltmetru na měření.

Porovnání senzorů viz Poznámky.

Vliv odporu voltmetru na měření s potenciometrem je jedním slovem zanedbatelný. Protože reálné voltmetry mají odpor alespoň  $1 \text{ M}\Omega$  a již pro zátěž  $99 \text{ k}\Omega$  je chyba měření od linearity menší jak jedno procento napříč celým rozsahem, je zátěž způsobená voltmetrem takřka zanedbatelná. Kdyby tomu tak nebylo, vždy se dá na potenciometr pověsit sledovač napětí a zdroj tím posílit.